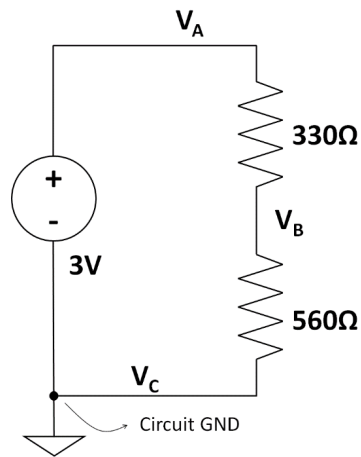


Lab02: 옴의 법칙


학번: 22200034

이름: 곽도현

1. LTspice를 사용하여 아래와 같이 회로를 구성하고, 스크린 capture하여 제출하시오 (2.5점)



[기초회로 및 논리실습 01분반] Lab02
22200034_곽도현

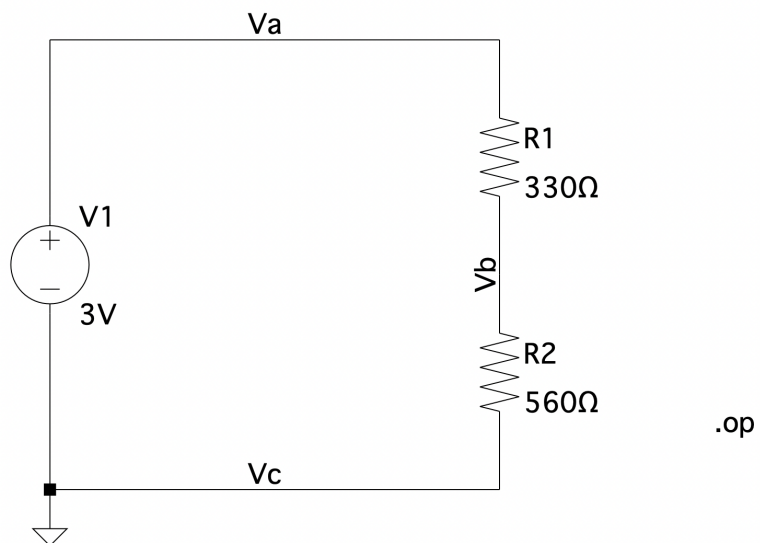

2. DC simulation을 진행하고 결과를 capture하여 제출하시오 (2.5점)

[기초회로 및 논리실습 01분반] Lab02
22200034_곽도현

